

メモリリソース

KEK IPNS E-sys 本多良太郎



この回の概要



RAMとFIFOは多くの人がすでに利用経験のある機能だと思います。ここでは典型的な利用方法と気を付ける事の説明を行います。


- ランダムアクセスが必要ならRAM。
- 保存したものを後から順番に取り出したいならFIFO。



Random Access Memory (RAM)



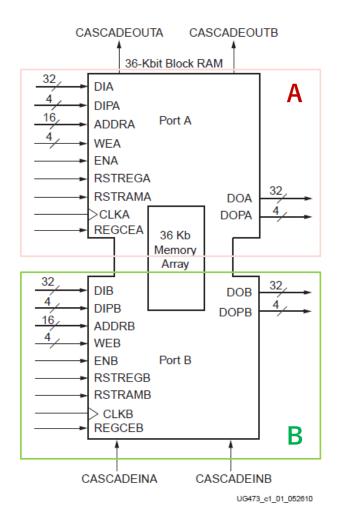Xilinx FPGAのブロックRAMは1つの記憶領域を 2つの独立ポートがシェアしているデュアルポートRAM



ポイント

True Dual Port (TDP)

- 2つの独立ポートから1つのメモリ領域の任意の場所にアクセス可能なモード
- 独立の読み書きが可能

Simple Dual Port (SDP)

- ポートAを読み出し、ポートBを書き込みとするモード
- AとBのポートをまとめてポート幅を倍に出来る
- DI: データ入力
- DIP: パリティビット(拡張データとしても利用可)
- ADDR: アドレス


Block RAMはIPによって生成することがほとんどだと思います。 ここではIPカタログで生成できるコンポーネントを使って 利用法の勘所を説明します。



図 1-1: RAMB36 の TDP データ フロー

Block RAM (TDP mode)



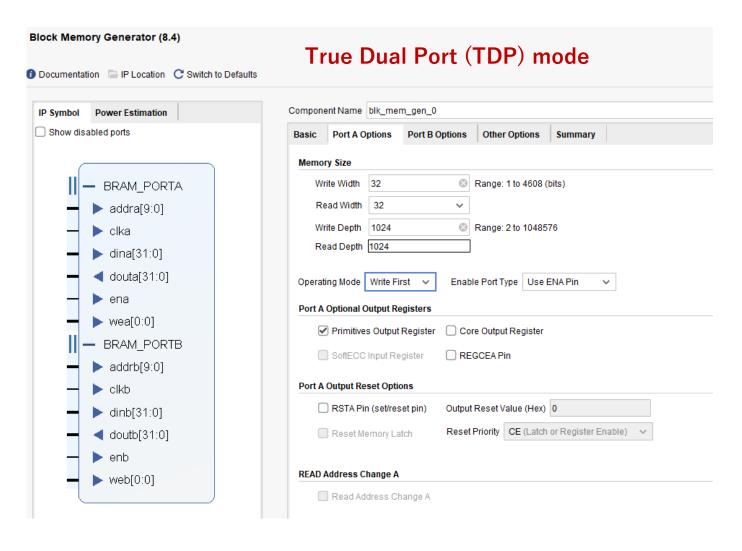

共有のメモリへポートAとBから独立に読み書きできる モード。

最もBRAMプリミティブに近い構成であるので、TDPの 事をよく理解すれば他のモードにも応用できる。

ENA. ENB

Port enable. 読み書き両方に対するイネーブルである事を忘れないように。

WEA, WEB

 BRAMの生ポートはbyte write enable. IPカタログで 生成すると、byte write enableモードにチェックを 入れない限りデータ幅全部を一気に書く(通常の write enable) になる。

RSTA (B)

出力レジスタのリセット入力。「メモリに対して初期値は与えられるが動的な一斉リセット信号は存在しない」ことに注意。

Output registers


• 次のページ



Output registers

Electronics System Group

Output registers

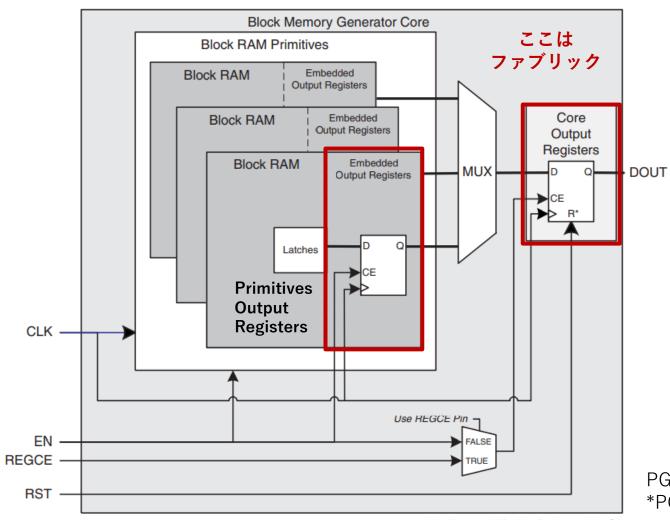

IPコアは複数のBRAMプリミティブを束ねる可能性があるためMUX後にもレジスタが設定できるようになっている。

MUXは組み合わせ回路であるため高速動作させたい場合は両方とも実装したほうがスループットが出やすいであろう。


PG058

*PG: product guide

R*: The reset (R) of the flop is gated by CE

Block RAM (SDP mode)



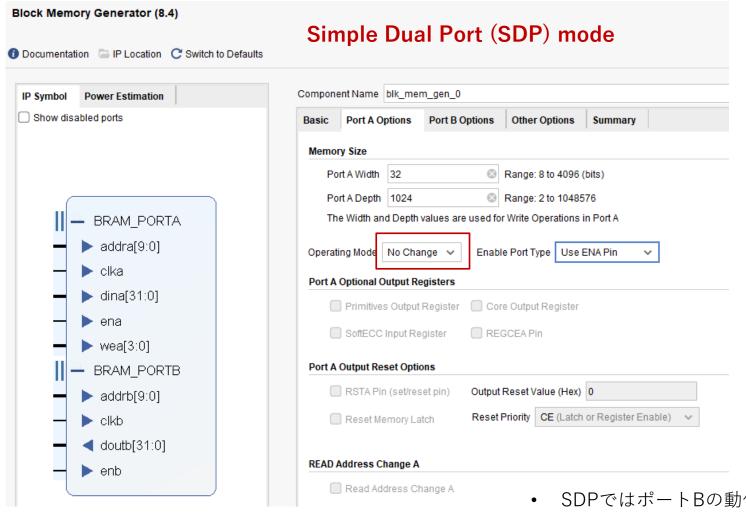

ポートAが書き込み専用、ポートBが読み出し専用となるモード。アドレス指定は独立。

ENA. ENB

Port enable. 読み書き両方に対するイネーブルである事を忘れないように。

WEA

• TDPと同様だがポートAのみに存在。

RSTA (B)

出力レジスタのリセット入力。「メモリに対して初期値は与えられるが動的な一斉リセット信号は存在しない」ことに注意。

Output registers

• TDPと同様

• SDPではポートBの動作はWRITE_FIRST固定となる。



Block RAMの利用例



とりあえず私が思いつく範囲で。他にあれば是非コメントを。

ヒストグラム

アドレスがビン番号, 値がカウント数。

補正テーブル

- 補正関数f(x)が非常に複雑場合、離散テーブルとして補正関数を与える。
- アドレスがx軸, 値が補正定数。

巨大なエンコーダ・デコーダ

• 補正テーブルと同じ考え方。アドレス値から変換後の値を取り出す。

リングバッファ

- 読み出しポインタ位置を動的に変更しうる場合。
- 書いたデータを順番に読み出すだけならFIFOの利用を検討。

いずれの場合でもアドレスをランダムに指定する必要があり RAMでないと対応できない



TDPとSDP



これも私の思いつく範囲で。

TDP

- 同じメモリへ2つの異なったクロックドメインから読み書きが発生するパターン。
 - 低速と高速のADCデータを1つにまとめる(連続したアドレス上に配置する)。
 - 同一の補正テーブルを異なった2つのクロックドメインで利用する。
- 同一クロックドメインからアクセスする場合メモリ効率向上やスループット向上が見込める。

書き込み・読み出しどちらかでも2ポート必要ならTDP。

SDP


- 書く側と読む側の役割分担が決まっている場合。
- 多くの場合でリングバッファはSDPで実装できる。


TDPで実装すると恩恵があればTDP、無ければSDPでよいだろう。



バイト書き込みの勧め



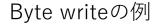

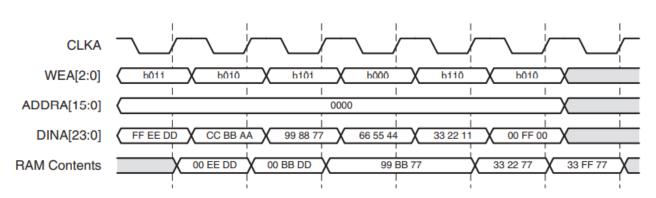

8(9)-bit毎にメモリの内容を変更できる機能 TDPモードと相性が良いだろう

利用例

- 64-bit dataの下位8-bitだけ後から補正する。
- 可変長データを取り扱う。

- アドレス幅を拡張するよりもバイト書き込みで対応した方がリソース 効率が良い。(BRAMプリミティブの機能であるため)
- アドレス長を拡張するよりも高速化しやすい(だろうと思う)

Byte writeも衝突には注意しましょう

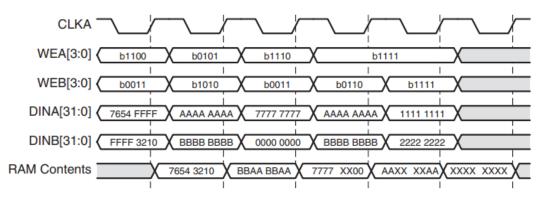


Figure 3-15: Write-Write Collision Example

Byte write enableを使う事を考えると FPGA内部データ構造は8(9)-bit単位になって いる方が都合が良い (リソース効率は最適化されない)



FIFO



FIFOの生成



Supported Features

	Memory Type	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Common Clock (CLK)	Block RAM	✓	✓		√	✓
Common Clock (CLK)	Distributed RAM		√			
Common Clock (CLK)	Shift Register					
Common Clock (CLK)	Built-in FIFO		√	√	√	√
Independent Clocks (RD_CLK, WR_CLK)	Block RAM	√	√		√	√
Independent Clocks (RD_CLK, WR_CLK)	Distributed RAM		√			
Independent Clocks (RD_CLK, WR_CLK)	Built-in FIFO		√	√	4	√

- (1) Non-symmetric aspect ratios (different read and write data widths)
- (2) First-Word Fall-Through
- (3) Uses Built-in FIFO primitives
- (4) ECC support
- (5) Dynamic Error Injection

メモリブロックに何を選択するか

Distributed RAM

• CLBでメモリを実装する。

Block RAM

- BRAMプリミティブを利用する。
 - ECCのサポートはBRAMと同様。
- FIFO制御の部分はファブリックに依存する。

Built-in FIFO

- BRAMプリミティを利用する。
 - ECCサポートはBRAMと同様。
- FIFO制御部分も専用ブロックのリソースを使いファブリック非依存。
 - 高速動作させやすい。CLBを消費しない。

Non-symmetric aspect ratios (入出力のデータ幅が異なるFIFO) はbuilt-in FIFOでは使用できない点に注意

SiTCPを使う実験グループはこの機能にお世話になっているのでは



FIFOの生成



Standard FIFO First Word Fall Through		Independent clock, Block RAM を選択した				
Data Port Paran	neters					
Write Width	18 😵 1,2,3,1024					
Write Depth	1024	1024 Actual Write Depth: 1023				
Read Width	18	8 🗸				
Read Depth	1024 Actual Read Depth: 1023					
ECC, Output Reg	ECC, Output Register and Power Gating Options					
ECC		Hard ECC		٧	Single Bit Error Injection	Double Bit Error Injection
ECC Pip	eline Reg				Dynamic Power Gating	
Output F	Registers				Embedded Registers	~
Initialization						
✓ Reset Pin ✓ Enable Reset Synchronization ✓ Enable Safety Circuit						
Reset Type		Asynchronous Reset				
Full Flags R	eset Value	1	~			
✓ Dout Re	set Value	0	8	(Hex)	
Read Latency : 1						

ECCと出力レジスタはBRAMと同様。

Dynamic power gating

• Built-in FIFOのみで利用可能。使っていない時にスリープさせて電力消費を抑える。

中身はBRAMであるのでメモリのコンテンツを一斉に消去する機能は存在しない。

しかしFIFOの中身が空になった、という状態を作り出すことが出来る。



FIFOの生成



Optional Flags					
Almost Full Flag Almost Empty Flag					
Handshaking Options					
Write Port Handshaking					
☐ Write Acknowledge ☐	☐ Write Acknowledge				
Read Port Handshaking					
☐ Valid Flag					
Programmable Flags					
Programmable Full Type	No Programmable Full Threshold 💛				
Full Threshold Assert Value	shold Assert Value 1021 [4				
Full Threshold Negate Value	1020	[3 - 1020]			
Programmable Empty Type	No Programmable Empty Threshold				
Empty Threshold Assert Value	2	[2 - 1019]			
Empty Threshold Negate Value	3	[3 - 1020]			

Read valid

- 同クロックエッジで出力されたデータが有効であることを示す 信号。とても重要。
- Read latencyはFIFOパラメータに依存するので、read enableを何クロック前にHIGHにしたから…などと考えるような設計にしてしまってはバグの元。
- 下流の回路はread validがHIGHなら決まった動作をするように する。
- 次のFIFOへのwrite enableにそのままなる。

Programmable Full Threshold


- 設定した値を超えたらHIGHになるフラグ。安全な設計には欠かせない。
- 自身がいっぱいになりデータを受けられなくなったときに上流 の回路へデータ送信停止を要求しないといけない。
- 上流の回路に到達するまで何クロックかかかるかもしれないし、 上流のメモリにもread latencyがあるだろう。
- 停止要求を出してから実際にwrite enableがlowになるまでの猶予をこのフラグで与えるように設計する。



FIFOの利用例



WRCLKとRDCLKが共通

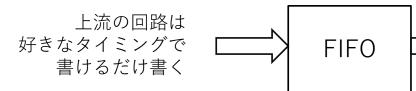


下流の回路は 好きなタイミングで 空になるまで読む

最も簡単な利用方法。データの一時置き場。 Programmable Full (pg-full)Threshold & Read Valid, Empty さえ見ていればトラブルはまず起きない

余談

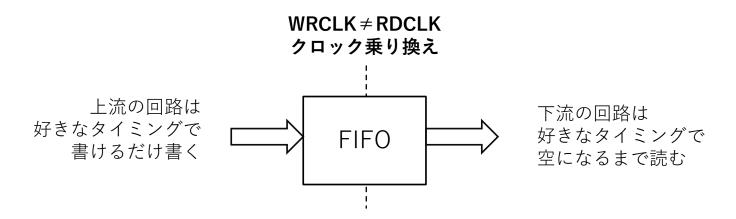EmptyはRDCLKに同期して遷移する。 Emptyの反転をread enableに入れておく と自動的に読み始めてくれる。








FIFOの利用例




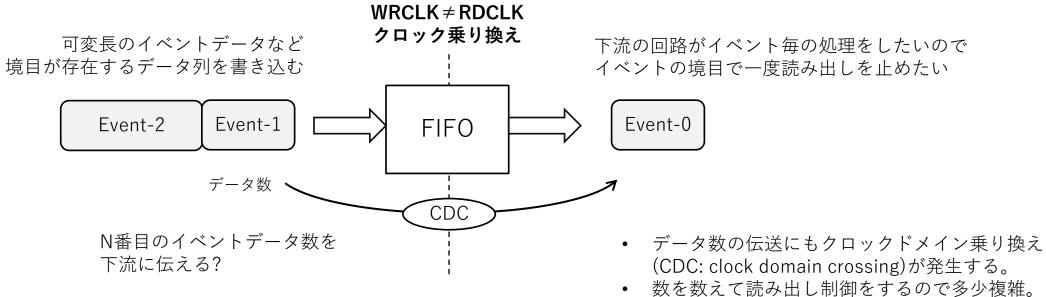



FIFOの利用例



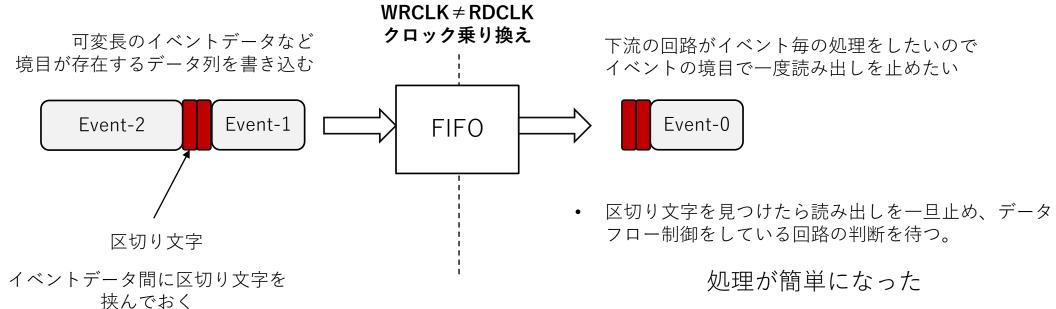

ポイント

- 読み出し結果を見てからread enableの制御をすると必ず遅れます (余分なデータを読み出してしまう)
 - Read latencyが1なら2つ区切り文字を連続して挟む。
 - Read latencyが2なら3つ。

余談

- First-data-fall-through modeではDOに次のデータが現れますが本当に有効なデータかどうか は各フラグを見て判断する必要があり、なおかつフラグアサートまでのレイテンシを正しく理 解している必要があります。
- Read validを伴ったDO出力から判断した方が無難です。



FIFOの同期性



FIFOを使うときは非同期動作であることが多いと思います。 WRCLKとRDCLKがたとえ同期していたとしてもフラグレイテンシは複雑です。 どうしても同期を取りたい場合UG473とPG057を熟読する必要があります。

ケース 1: 空の FIFO への書き込み

図 2-6 は、完全に空の FIFO に対して書き込み操作を行った場合のタイミングを示しています。

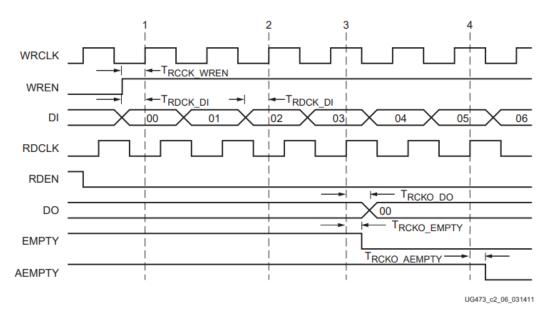


図 2-6: 空の FIFO への書き込み (FWFT モード)

Built-in FIFOプリミティブでは書き込みが有効になってから 3 RDCLKサイクル (通常モード), もしくは4サイクル (FDFT) 後にemptyがディアサートされる。

ただし、

WRCLK と RDCLK の立ち上がりエッジが近接していると、EMPTY 信号が RDCLK の 1 周期後にディアサートされることがあります。

とあり位相関係によって一意に決まらない事が分かる。

UG473の記述はbuilt-in FIFOプリミティブの 説明である点に注意。

IPで生成したFIFOのフラグレイテンシはPG057のLatencyの章を参照。



FIFOのリセット



- UG473ではbuilt-in FIFOプリミティブの全フラグリセットにはWRCLKとRDCLKそれぞれに対して3クロックサイクル分、リセット信号をHIGHに保つと記述がある。
- PG057にはリセット長について記述が無いように思える。

FIFOへのリセットは3サイクル長は入力しておく方が無難だろう。





Error Correction Code



Xilinx 7シリーズFPGAのECC



- Xilinx FPGAではECC (誤り訂正符号)にHamming符号とHSIAO符号をサポートします。
 - (原理は長くなるので割愛します。)
- 両者ともパリティビットを基にしています。
 - 1-bitのパリティビットはsingle bit errorが起きたことは分かりますが、どこで起きたのか分からないので訂正まではできません。
 - Hamming符号もHSIAO符号もsingle bit errorは起きた場所が特定できdouble bit errorは起きたことまでしか分かりません。








Component Name blk_mem_gen_1				
Basic Port A	Options	Port B Options	Other Options	Summary
Interface Type	Native	~	Generate a	ddress interface with 32 bits
Memory Type	Memory Type Simple Dual Port RAM 🗸			Nock
ECC Options				
ECC Type Builtlr		Builtln ECC		~
Error Injection Pins Single Bit Erro		r Injection	~	

ECCはBRAMプリミティブレベルでSDPモードしかサポートしていないため IPカタログでもECCを選択可能なのはSDPモードのみ。

72x512に構成されるのでデータ幅によってはリソース効率が悪い。

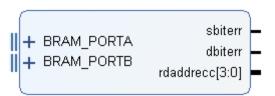

Single bit error

- ビット反転が起きているメモリ領域を読むとデータと一緒にsbiterrがアサートされる。
- ECC機能により出力は誤り訂正される。メモリコンテンツは**訂正されずそのまま**。

Double bit error

- ビット反転が起きているメモリ領域を読むとデータと一緒にdbiterrがアサートされる。
- 訂正不可能なので出力も訂正されずそのまま。

rdaddrecc

- 現在のデータがどのアドレスに格納されていたのかを表す線。
- Bit errorが起きていた場所の特定に利用する。




FIFOの場合



ECC, Output Register and Power Gating Options

✓ ECC	Hard ECC	~
ECC Pipeline Reg		
Output Registers		

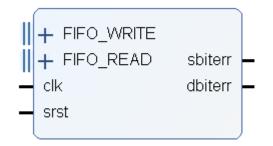

Block RAMとbuilt-in FIFOでしかサポートされていない。 中身は両者ともBRAMプリミティブなので72x512に構成される。 やはりデータ幅によってはリソース効率が悪い。

SummaryでBRAMをいつく消費するかチェックしてみるとよい。 18K BRAMで収まるはずのでデータ幅でも必ず36K BRAMが選択される。

Single bit error

- ビット反転が起きているメモリ領域を読むとデータと一緒にsbiterrがアサートされる。
- ECC機能により出力は誤り訂正される。

Double bit error

- ビット反転が起きているメモリ領域を読むとデータと一緒にdbiterrがアサートされる。
- 訂正不可能なので出力も訂正されずそのまま。

FIFOでは一度読みだしたデータは二度と読み出さないため、エラーが起きたアドレスを特定する仕組みは存在しない。



FPGAのメモリリソースに依存しないECC



ECCのエンコーダ・デコーダはIPで提供されている。 外部メモリや分散RAMに対してECCを付与したい場合に使う。

Encoder

- 入力データからECCの計算を行い、チェックビット列を与える。
- 外部メモリ等にデータと一緒に書き込む。

Decoder

チェックビットとデータから誤り検知と可能であれば訂正を行う。

Show disabled ports	Component Name ecc_0
	Algorithms Options ECC Mode Encoder Data Width Calculated Syndrome Width 8
ecc_data_in[63:0] ecc_data_out[63:0] ecc_chkbits_out[7:0]	Pipelining Options Enable Input Registering Enable Pipeline Registering Enable Output Registering

ECCエンコーダ・デコーダは組み合わせ回路な のでCLBを消費して生成される。

高速動作させる場合にはパイプライン化を施す。



ECCの動作を実際に見てみる



BRAMのbuilt-in ECC機能とECC encoder/decoderの機能を実際に見てみましょう。

BRAM

- SDP modeでBRAMを生成しBuiltin ECCを有効にしてください。
- Error Injection Pinsを有効にして、Single and Double Error injectionを選択してください。
 - 意図的にデータ破損を挿入する信号。
 - ECCがどのように動作するのか、またその下流の回路がそれに対処できるかチェックするために使う。
 - Injection pinsへの入力はone shot pulse。
- 入力データおよびアドレスはVIOが与えるものとする。

ECC encoder/decoder

- Encoderとdecoderをそれぞれ生成し直接つなぐ。
- 意図的にデータ破損を生み出すためにビット反転パターンをVIOから出力し、encoderが出力したデータと排他的論理和をとる。
- 入力データはVIOが与えるものとする。

演習手順書 EX3

